

组成原理实验课程第 2 次实报告

实验名称	数据运算：定点乘法			班级	李涛老师
学生姓名	曹瑜	学号	2212794	指导老师	董前琨
实验地点	实验楼 A 区 306		实验时间	2024.03.28	

1、实验目的

- 1.理解定点乘法的不同实现算法的原理，掌握基本实现算法。
- 2.熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
- 3.为后续设计 cpu 的实验打下基础。


2、实验内容说明

- 1.学习并理解计算机中定点乘法器的多种实现算法的原理，重点掌握迭代乘法的实现算法。；
 - 2.自行设计本次实验的方案，画出结构框图，本次实验的乘法器建议采用迭代或其他效率更高的算法实现。本次实验要求实现的乘法为有符号乘法，因此需要注意计算机存储的有符号数都是补码的形式，设计方案传递进来的数也需是补码；
 - 3.根据设计的实验方案，使用 verilog 编写相应代码；
 - 4.对编写的代码进行仿真，得到正确的波形图；
- 将以上设计作为一个单独的模块，设计一个外围模块去调用该模块，外围模块中需调用封装好的 LCD 触摸屏模块，显示两个乘数和乘法结果，且需要利用触摸功能输入两个乘数；


3、实验原理图

乘数每次右移 4 位，根据最低 4 位，判断是加被乘数移 0/1/2/3 位后的值还是加 0，不停地累加最后得到乘积，用多次加法完成乘法操作，故需要多拍时间，其结束标志为乘数移位后为 0，此时对于 32 位乘法，最多需要 8 拍就能完成一次乘法；

参与运算的为两个乘数的绝对值，乘法结果也是绝对值，需要单独判断符号位后校正乘积；

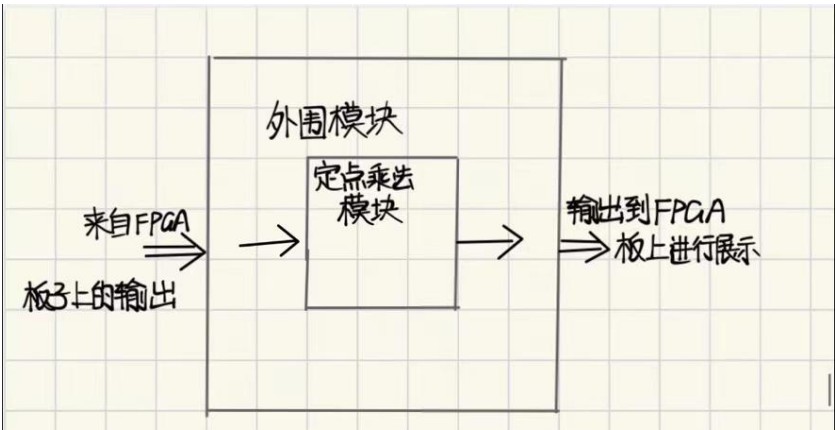


定点乘法设计实验的顶层模块大致框图

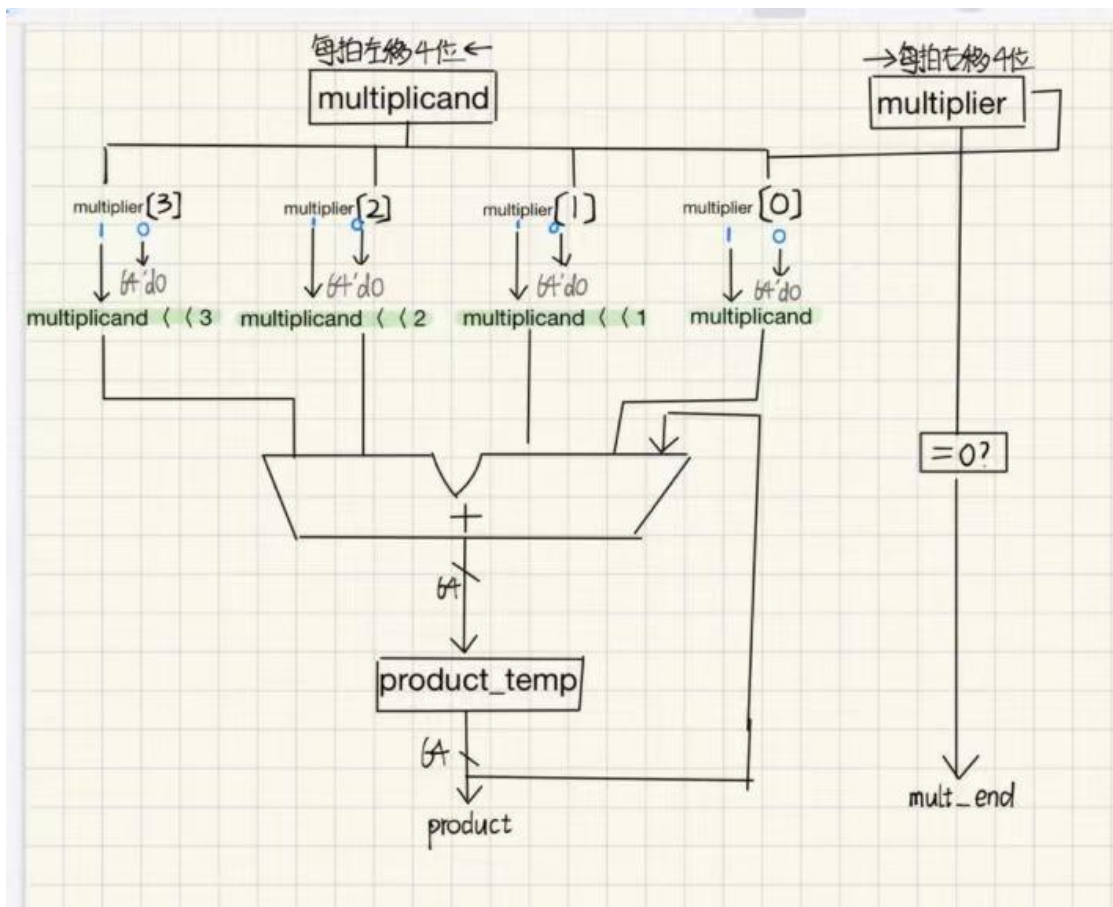

迭代乘法算法的原理图（优化版）

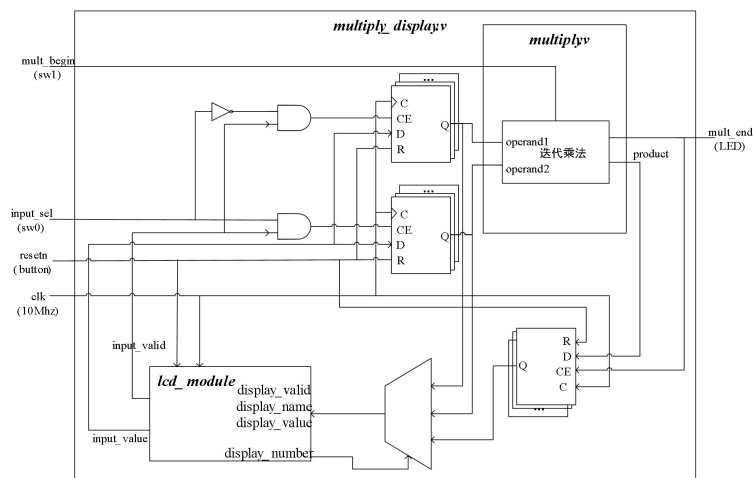优化后的乘法器一次性会左移/右移 4 位，对应地，生成部分积时要根据乘数的末 4 位来决定，[0]位对应着当前被乘数，[1]位对应着当前被乘数左移 1 位的结果，[2]位对应着当前被乘数左移 2 位的结果，[3]位对应着当前被乘数左移 3 位的结果，末四位对应数的累加结果即为部分积，不断更新部分积进行累加即得到最后结果。



定点乘法参考设计的顶层模块框图（未更改）

4、实验步骤

- 1、multiply 模块中修改移位操作：（使运算周期缩减为原来的 1/4）
若正在进行乘法，被乘数每时钟左移 4 位，右边用 4 个 0 补齐；

```
//加载被乘数，运算时每次左移4位
reg [63:0] multiplicand;
always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin // 如果正在进行乘法，则被乘数每时钟左移4位
        multiplicand <= {multiplicand[59:0],4'b0000};
    end
    else if (mult_begin)
    begin // 乘法开始，加载被乘数，为乘数1的绝对值
        multiplicand <= {32'd0,op1_absolute};
    end
end
end
```

加载乘数，运算时每次右移 4 位，左边用 4 个 0 补齐；

```
//加载乘数，运算时每次右移4位
reg [31:0] multiplier;
always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin // 如果正在进行乘法，则乘数每时钟右移4位
        multiplier <= {4'b0000,multiplier[31:4]};
    end
    else if (mult_begin)
    begin // 乘法开始，加载乘数，为乘数2的绝对值
        multiplier <= op2_absolute;
    end
end
end
```

- 2、multiply 模块中修改根据乘数最后 4 位加载对应的部分积操作
末 4 位为 1 时依次对应：
{multiplicand[60:0],3'b000}
{multiplicand[61:0],2'b00} 为 0 时均对应：64'd0
{multiplicand[62:0],1'b0}
Multiplicand

根据末 4 位的具体值组装部分积；

end

The timing diagram displays several digital signals over a period of 700 nanoseconds. The signals are:

- clk**: A periodic clock signal.
- mult_begin**: A pulse that starts at approximately 100 ns and ends at approximately 450 ns.
- mult_op1[31:0]**: A 32-bit bus signal that holds the value 00001111 during the active period of mult_begin.
- mult_op2[31:0]**: A 32-bit bus signal that also holds the value 00001111 during the active period of mult_begin.
- product[63:0]**: A 64-bit bus signal that shows the result of the multiplication, which is 0000000001234321, starting around 150 ns and continuing until 650 ns.
- mult_end**: A single narrow pulse occurring at approximately 450 ns.

A vertical yellow line marks the time 509.000 ns.

[实验箱试验结果 1]

输入: op1: FFFFFFFF op2: FFFFFFFF

预期输出: 0000000000000001

实际输出: 0000000000000001


结果正确

(2 进制表示):

op1: 11111111111111111111111111111111 (负数)

op2: 11111111111111111111111111111111 (负数)

Cout: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 (正数)

 

[实验箱试验结果 2]

输入: op1: 0000FFFF op2: 00001111

预期输出: 000000001110EEEE

实际输出: 000000001110EEEE


结果正确

(2 进制表示):

op1: 0000 1111 1111 1111 (正数)

op2: 0001 0001 0001 0001 (正数)

Cout: 0001 0001 0001 0000 1110 1110 1110 1111 (正数)

 

[实验箱试验结果 3]

输入: op1: A1111111 op2:11111111

预期输出: F9ABCDF017654321

实际输出: F9ABCDF017654321

结果正确

(2 进制表示):

op1: 1010 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 (负数)

op2: 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 (正数)

Cout: 1111 1001 1010 1011 1100 1101 1111 0000

0001 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 (负数)



6、总结感想

通过本次实验，掌握了定点乘法迭代算法的原理并能理解代码实现复现仿真，同时通过移位位数的增加实现了算法时间性能的改进，进一步熟悉了基本的 verilog 语言编写和仿真流程，以及如何对 verilog 语言进行综合布局布线，并下载到实验箱中的 FPGA 板上进行演示，对乘法器的实现有了更深一步认知，但对 vivado 的熟悉程度仍然不够，独自进行项目创建和模块配置时还有问题，希望能在之后的实验中改进。